

CS 254: Assignment 4

Devansh Jain	Harshit Varma
190100044	190100055

February 20, 2021

Question 4

Truth Table

a_1	a_0	b_1	b_0	l	g	e
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1

Table 1: Truth table for a 2-bit comparator

K-Maps**l** ($a < b$)

		b_1b_0			
		00	01	11	10
a_1a_0	00	0	1	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	0	1	0

Quad term: $\bar{a}_1\bar{a}_0b_1b_0 + \bar{a}_1\bar{a}_0b_1\bar{b}_0 + \bar{a}_1a_0b_1b_0 + \bar{a}_1a_0b_1\bar{b}_0 = \bar{a}_1\bar{a}_0b_1 + \bar{a}_1a_0b_1 = \bar{a}_1b_1$

Pair term 1: $\bar{a}_1\bar{a}_0\bar{b}_1b_0 + \bar{a}_1\bar{a}_0b_1b_0 = \bar{a}_1\bar{a}_0b_0$

Pair term 2: $\bar{a}_1\bar{a}_0b_1b_0 + a_1\bar{a}_0b_1b_0 = \bar{a}_0b_1b_0$

Minimized Expression: $\boxed{\bar{a}_1b_1 + \bar{a}_1\bar{a}_0b_0 + \bar{a}_0b_1b_0}$

g ($a > b$)

		b_1b_0			
		00	01	11	10
a_1a_0	00	0	0	0	0
	01	1	0	0	0
	11	1	1	0	1
	10	1	1	0	0

Quad term: $a_1a_0\bar{b}_1\bar{b}_0 + a_1a_0\bar{b}_1b_0 + a_1\bar{a}_0\bar{b}_1\bar{b}_0 + a_1\bar{a}_0\bar{b}_1b_0 = a_1a_0\bar{b}_1 + a_1\bar{a}_0\bar{b}_1 = a_1\bar{b}_1$

Pair term 1: $\bar{a}_1a_0\bar{b}_1\bar{b}_0 + a_1a_0\bar{b}_1\bar{b}_0 = a_0\bar{b}_1\bar{b}_0$

Pair term 2: $a_1a_0\bar{b}_1\bar{b}_0 + a_1a_0b_1\bar{b}_0 = a_1a_0\bar{b}_0$

Minimized Expression: $\boxed{a_1\bar{b}_1 + a_1a_0\bar{b}_0 + a_0\bar{b}_1\bar{b}_0}$

e ($a = b$)

		b_1b_0			
		00	01	11	10
a_1a_0	00	1	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	1

Minimized expression: $\bar{a}_1\bar{a}_0\bar{b}_1\bar{b}_0 + \bar{a}_1a_0\bar{b}_1b_0 + a_1a_0b_1b_0 + a_1\bar{a}_0b_1\bar{b}_0$